

Séance 1 – Analyser une panne

Pourquoi la lampe de poche ne s'allume-t-elle pas ? synthèse	
Il n'y a pas de pile	
Il n'y a pas d'ampoule	
L'ampoule est grillée	
La pile est usée	
L'électricité ne passe pas	

